



Une diode jonction P-N est placée aux bornes d'un réseau électrique modélisé par une générateur réel de tension de *fem* $E = 1,2$ V et de résistance interne $r = 40$ Ω entre A et B . Déterminer graphiquement le point de fonctionnement pour la diode associée au réseau