

1. Donner l'expression littérale de I en fonction de E , r et R .
2. En déduire l'expression littérale de U en fonction de E , r et R .
3. On souhaite obtenir $U = \frac{E}{3}$. Quelle valeur de résistance R choisir ?

