
SPE PSI Exercices d'électronique

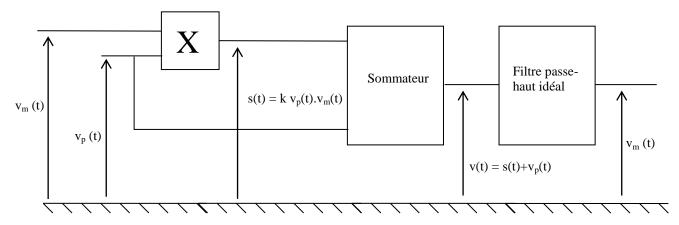
Exercice 1: Modulation d'amplitude BLU:

1/ On considère un signal informatif sinusoïdal $v_m(t) = V_M.\cos\omega_m t$ de fréquence f_m comprise entre 0,2 kHz et 20 kHz. Pour véhiculer l'information à grande distance sous forme d'onde électromagnétique, on réalise une modulation d'amplitude dite à bande latérale unique (BLU). La porteuse est fournie par un oscillateur sinusoïdal haute fréquence $f_p = 500$ kHz particulièrement stable : $v_p(t) = V_p \cos\omega_p t$.

La modulation s'effectue à l'aide d'un circuit (figure) comprenant un multiplieur de constante multiplicative k, un additionneur et un filtre passe-haut idéal.



On donne la fonction de transfert $|T(j\omega)|$ du filtre passe-haut:

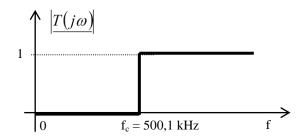

- 1/ Déterminer les variations temporelles et le spectre en fréquence de v_m(t).
- 2/ Montrer qu'on peut encore retrouver le signal informatif en utilisant la technique de démodulation synchrone. Quel est le problème technique qui risque cependant de se poser ?


Exercice 2 : Démodulation synchrone :

On considère un signal s(t) modulé en amplitude : $s(t) = p(t) \cdot (1 + A s_i(t))$.

p(t) est la porteuse sinusoïdale de fréquence f = 400 kHz: $p(t) = U_{\text{M}}.\cos 2\pi ft$.

 $s_{i}(t)$ est un signal informatif carré positif de fréquence 1 kHz et d'amplitude $S_{M}=5\ V.$

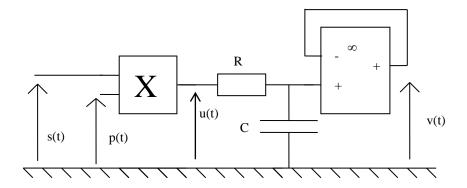On réalise une démodulation synchrone avec le montage suivant :



- 1/ Représenter qualitativement s(t), u(t) et v(t).
- 2/ Expliquer le fonctionnement et choisir R et C pour que v(t) représente correctement s_i(t).

Exercice 3 : Détection synchrone :

Un émetteur d'onde électromagnétique envoie un signal sinusoïdal de fréquence f, $s(t) = S_M \cos \omega t$ vers une cible se déplaçant à vitesse v.

Cette cible réfléchit le signal s(t) vers l'émetteur qui reçoit donc de la part de cette cible un signal s'(t) supposé de la forme s'(t) = $S'_M \cos \omega(1-v/c)t$.

Montrer qu'une détection synchrone bien exploitée peut permettre de déterminer v. Préciser la structure et les paramètres du montage à réaliser.